

¿Cómo puedo modificar el código para añadir una nueva instrucción?

La clave es entender bien el Mips que hemos estudiado en clase y ser ordenado. Vamos a verlo con un ejemplo paso a paso. Queremos añadir una nueva instrucción:

- `lw_di rt, inm.`

Esta instrucción es como un `lw` normal, pero la dirección es el campo inmediato de la propia instrucción. Es decir, si en un `lw` normal la dirección es `"rs+inm"`, aquí es `"inm"` y el campo `rs` no se utiliza.

Hay muchas formas de incluir esta instrucción. Vamos a implementar una sencilla que consiste en añadir un multiplexor en la entrada A de la ALU. En la entrada 0 de este mux tendremos `rs` (que en la etapa EX se llama `busA_EX`), y en la 1 tendremos un 0. A la señal de control del mux la llamaremos `ALUSrc_A` y a la salida `Mux_out_A`. El funcionamiento es sencillo. En la etapa de ejecución la nueva instrucción elegirá la entrada 1 de este nuevo mux, y el resto de instrucciones elegirán el 0. Para cualquier otra cosa, la nueva instrucción hará lo mismo que un `lw` normal.

Vamos a ver qué cambios tenemos que hacer en la ruta de datos y la unidad de control:

- En primer lugar tenemos que definir el formato de instrucciones. Lo más fácil es que sea todo igual que el `lw`, pero con un código de operación distinto. Elegimos el 000101 que es el primero que está sin usar.
- A continuación vamos a actualizar la unidad de control en `UC.vhd`. Como hemos añadido un multiplexor, la unidad de control deberá incluir la nueva señal: `ALUSrc_A`, y además deberá incluir la nueva instrucción. Los cambios serían:

1. añadir `ALUSrc_A : out STD_LOGIC;` en la definición de la entidad UC.
2. añadir `ALUSrc_A` en cada una de las opciones del case asignándole el valor '0'.
3. añadir una nueva línea al case asignando los valores correctos:

```
WHEN "000101" => Branch <= '0'; ALUSrc_A <= '1'; ...
```

Ahora veamos los cambios en el archivo `MIPs_segmentado`.

1. hay que actualizar la definición del componente UC incluyendo la nueva señal. Quedaría así:

```
a. ALUSrc_A : out STD_LOGIC;
```

2. hay que definir todas las señales nuevas que vamos a usar:

```
a. ALUSrc_A_ID: la señal ALUSrc_A generada en la etapa ID (es decir la salida de la unidad de control). Como es una señal de un bit será un std_logic.
```

```
b. ALUSrc_A_EX: la señal ALUSrc_A en el ciclo siguiente, que es la que se va a utilizar.
```

c. Mux_out_A: salida del nuevo multiplexor que hemos colocado en la etapa EX en la entrada A de la ALU. Como es una señal de 32 bits será un std_logic_vector (31 downto 0)

3. Actualizamos la instanciación del componente UC incluyendo la nueva salida ALUSrc_A_ID:

a) UC_seg: UC port map (IR_op_code => IR_ID(31 downto 26), Branch => Branch, RegDst => RegDst_ID, **ALUSrc_A => ALUSrc_A_ID**, ALUSrc => ALUSrc_ID, MemWrite => MemWrite_ID, MemRead => MemRead_ID, MemtoReg => MemtoReg_ID, RegWrite => RegWrite_ID);

4. Pasar la señal **ALUSrc_A_ID** de la etapa ID a la etapa EX a través del banco de registros Banco_EX. Es un módulo con muchas entradas. Habría que añadir como entrada **ALUSrc_A_ID** y como salida **ALUSrc_A_EX**. Y dentro del código tratar estas dos señales como se hace con todas las demás: la salida se actualiza en los flancos ascendentes de reloj. Se pone a cero si reset vale '1' y si no se hace la asignación **ALUSrc_A_EX <= ALUSrc_A_ID;**

5. incluir el nuevo multiplexor:

a) muxALU_src_A: mux2_1 port map (Din0 => busA_EX, Din1 => "00000000000000000000000000000000", ctrl => ALUSrc_A_EX, Dout => Mux_out_A);

6. cambiar la entrada de la ALU que antes recibía busA_EX y ahora recibe Mux_out_A:

a) ALU_MIPs: ALU PORT MAP (DA => Mux_out_A, DB => Mux_out, ALUctrl => ALUctrl_EX, Dout => ALU_out_EX);

Ya sólo queda poner una de estas nuevas instrucciones en la memoria de instrucciones y comprobar que funciona. Es decir que accede a la dirección que indica el inmediato y guarda el valor en el registro correspondiente.